

Examen Final (1ª parte)

- a) Duración del examen: 2 horas.
- b) La solución se tiene que escribir en el espacio reservado para ello en el propio enunciado.
- c) No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, etc.
- d) Nota: La indicación de la puntuación de los ejercicios es sobre 10 puntos, pero esta parte del examen final solo representa 5 puntos de la nota del examen final

Ejercicio 1 (0,5 puntos)

Cada fila de la tabla tiene 4 columnas con: el vector X de 8 bits, X expresado en hexadecimal, Xu, que representa X interpretado como un número natural codificado en binario, y el valor en decimal, Xs, que representa X interpretado como un número entero codificado en binario en Ca2. Completa todas las casillas vacías.

X (binario)	X (hexadecimal)	Xu	Xs
1111 0000			
	0x33		
			-12

Ejercicio 2 (1 puntos)

Dada la siguiente tabla de verdad, sintetiza el circuito lógico combinacional que define la función lógica w como suma de minterms utilizando sólo puertas NOT, AND-2 y OR-2


x	y	z	w
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Ejercicio 3 (1 puntos)

Utilizando sólo 3 FA y una puerta OR-2, implementa un circuito que calcula 3X donde X es un número natural codificado con 4 bits y el resultado también es número natural codificado con 4 bits. El Circuito debe indicar también si el resultado no es representable en 4 bits.

Ejercicio 4 (1,5 puntos)

Dibujad el grafo de estados del siguiente circuito secuencial. No olvidéis la leyenda.

 **Ejercicio 5 (1,5 puntos)**

Si el CLS del ejercicio 4 (no hace falta haberlo resuelto para hacer este problema) se hubiese implementado con una **única ROM** y un **único multiplexor** de buses:

- a) ¿Cuántos biestables serían necesarios? ¿Cuántas palabras tendría la ROM? ¿cuántos bits por palabra? ¿Cuánto valdría E si el multiplexor de buses fuese un MUX-E-1? ¿Cuántos bits de anchura los buses del multiplexor de buses? (0,5 puntos)

# Biestables	# Palabras ROM	# Bits por/ Palabra ROM	E	# Bits/Bus

- b) ¿Cuál sería el camino crítico y el tiempo de propagación de ese circuito en su implementación original (la del problema 4)? Suponiendo los siguientes tiempos de propagación: (0,5 puntos)

TP (FA) = 120 u.t.

TP (OR-2) = 20 u.t.

TP (Biestable) = 100 u.t.

TP (MUX) = 100 u.t.

TP (Dec) = 40 u.t.

TP (ROM) = 50 u.t.

Las **entradas "x" y "y"** tardan 175 u.t. en estabilizarse.



La **salida w** debe estar estable 30 u.t. antes del final de ciclo y la salida t 75 u.t.

Camino crítico	Tiempo propagación


- c) ¿Cuál sería el camino crítico y el tiempo de propagación de ese circuito en su implementación original (la del problema 5)? Suponiendo los mismos tiempos de propagación que el apartado anterior. (0,5 puntos)

Camino crítico	Tiempo propagación

  Completad el siguiente cronograma de las señales del esquema lógico sabiendo que los tiempos de propagación de las puertas son: $T_p(\text{Not}) = 10$, $T_p(\text{And}) = 20$, $T_p(\text{Or}) = 20$ u.t. Debéis operar adecuadamente con las zonas sombreadas (no se sabe el valor que tienen) y dibujar la señal sombreada cuando no se pueda saber si vale 0 o 1.



Cada cierto tiempo, un determinado dispositivo envía 4 valores naturales codificados en 4 bits cada uno. Para ahorrar espacio, el dispositivo envía los 4 valores a la vez por único bus de 16 bits. Es decir, para enviar los siguientes valores, de 4 bits cada uno 1, 2, 3, y 4, los empaquetará en el valor de 16 bits 0x1234 antes de enviarlos. Tenemos que implementar un PPE que reciba esos 4 valores por RdIn en el mismo ciclo que Ini valga 1 y dé el resultado de sumarlos por WrOut a la vez que Fi valga 1. Una vez iniciado el cálculo ignoraremos ini=1 hasta que este haya finalizado. Por ejemplo, si en el ciclo c, ini vale uno y RdIn vale 0x1234, a cabo de algunos ciclos Fi=1 y WrOut = $0x1+0x2+0x3+0x4 = 0xA$. Para ello tenemos la UP de la figura y debéis implementar la UC que la utilice para resolver el problema. **Puede que sobren estados en la tabla. Se debe permitir una nueva entrada lo antes posible.**

 

S	Mx0	Mx1	Fi
S0	0	1	
S1			
S2			
S3			
S4			
S5			
S6			
S7			

Ejercicio 8 (1 puntos)

Completad el fragmento de grafo de estados de la UC de propósito específico para que junto con la UPG formen un procesador que realice la funcionalidad descrita mediante el siguiente código en C (el código no tiene que hacer algo útil). Indicad los arcos que faltan, las etiquetas de los arcos (z, !z, o nada) y completad las casillas de cada palabra de control que se especifica con mnemotécnicos a la derecha de cada nodo del grafo. Todos los valores se representarán como naturales. Podéis utilizar los registros que queráis para los valores temporales.

```
For (i=0; i<10; i=i+1) do
```

```
    R0 = R0+R2
```

```
    If (R0>128) {
```

```
        R0 = R0 / 4
```

```
    } else {
```

```
        R0 = R0 * 9
```

```
    }
```

```
}
```

```
R0 = AND (R0, 0x1)
```

<input type="radio"/>	<input type="text"/>	R7, 0
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	-, R7, 10
<input type="radio"/>	ADD	<input type="text"/>
<input type="radio"/>	CMP	<input type="text"/> <input type="text"/> , 128
<input type="radio"/>	SHLI	R0, R0, <input type="text"/>
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	R6, R0, <input type="text"/>
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	R0, R6, R0
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , 1
<input type="radio"/>	<input type="text"/>	

Ejercicio 9 (1 puntos)


Indicad los bits **relevantes** de la palabra de control de la **máquina SISC Harvard Uniciclo** para las siguientes instrucciones.

	@A	@B	Rb/N	OP	F	-/!/a	@D	WrD	Rd-In	Wr-Out	Wr-Mem	byte	N (Hexa)	ADDR-IO (Hexa)
OUT 6, R5														
BZ R0, 0xF0														
ADD R3, R2, R1														


Formato Instrucciones SISA-I

UPG básica

Name													Mnemonic												
Logic and Arithmetic Operations													AND, OR, XOR, NOT, ADD, SUB, SHA, SHL												
Compare Signed and Unsigned													CMPLT, CMPLT, -, CMPQ, CMPLTU, CMPLTU, -, -												
Add Immediate													ADDI												
Load													LD												
Store													ST												
Load Byte													LDB												
Store Byte													STB												
Branch on Zero													BZ												
Branch on Not Zero													BNZ												
Move Immediate													MOVI												
Move Immediate High													MOVHI												
Input													IN												
Output													OUT												
Future extensions													Future extensions												

 

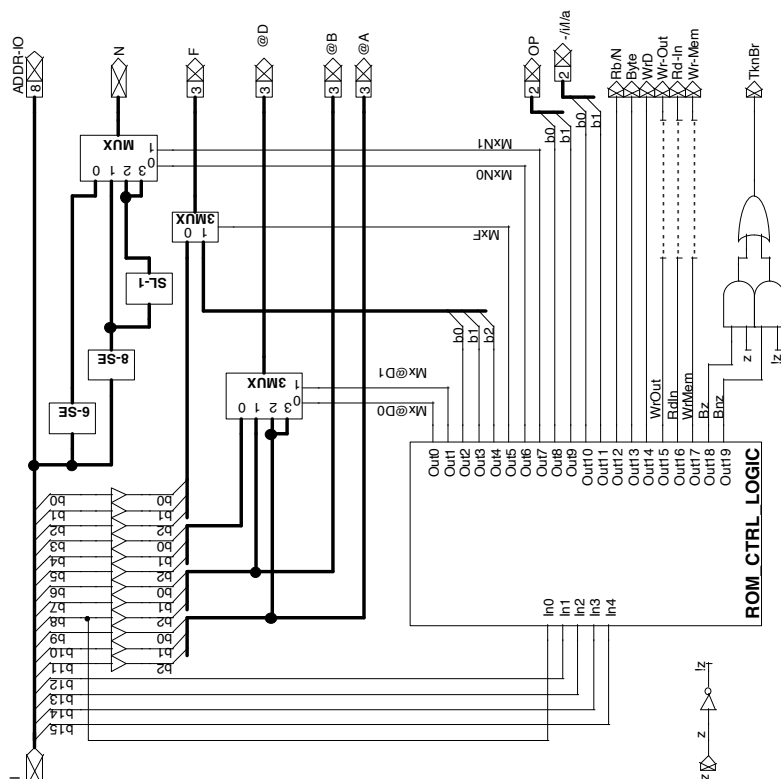Lógica de control del SISC Harvard Uniciclo



Computador SISC Harvard Uniciclo (UCG + UPG + IO + MEM)

