

- Duración del examen: 2 horas y 30 minutos.
- Los problemas tienen que resolverse en las **HOJAS DE RESPUESTAS**.
- No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, etc.
- La solución y las notas se publicarán en Atenea mañana 10 de enero del 2023.
- La revisión será a las 12:00 del 11 de enero del 2023 (pasado mañana miércoles) en el aula C6-E101.

## 1 / 5

**Ejercicio 3** (2 puntos)

Cada uno de los apartados pregunta sobre un ciclo concreto de la ejecución de varias instrucciones en el SISC Von Neumann. Escribid el contenido del registro IR, el contenido de la ROM\_OUT y el valor de los bits de la **palabra de control** que genera el bloque **SISC CONTROL UNIT** durante el ciclo a que hace referencia cada apartado. Para cada apartado/fila se indica el nodo/estado de la UC en ese ciclo y la instrucción (en ensamblador) que está almacenada en el IR en ese ciclo. Podéis ver el grafo de estados de Moore de la UC en el anexo. Suponed que el contenido de todos los registros, Rk para k=0,...,7, antes de ejecutarse cada instrucción es 0. El programa ensamblador, sustituye los bits no usados del formato de instrucción por 0.

a) Indica el contenido del registro IR. Utilizad el valor 0 para los bits que sean x (solo para este apartado). (0.4 puntos)

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	Valor del IR (en hexadecimal)
Jalr	JALR R3,R4	0x
Ld	LD R4,6(R1)	0x
Movhi	MOVHI R7,127	0x
Bnz	BNZ R2,5	0x

b) Indica el contenido de la ROM\_OUT en hexadecimal usando las conexiones en el orden que están en el anexo. Utilizad el valor 0 para los bits que sean x (solo para este apartado). (0.8 puntos)

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	Contenido ROM_OUT (en hexadecimal)
Jalr	JALR R3,R4	0x
Ld	LD R4,6(R1)	0x
Movhi	MOVHI R7,127	0x
Bnz	BNZ R2,5	0x

c) Indica el valor de los de algunos de los bits de la **palabra de control** que genera el bloque **SISC CONTROL UNIT** durante el ciclo a que hace referencia cada apartado. **Poned x siempre que no se pueda saber el valor de un bit** (ya que no podemos suponer cómo se han implementado las x en la ROM\_OUT). (0.8 puntos)

Apartado	Nodo / Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	Palabra de Control										ADDR-IO (hexa)
			@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	P//L/A	@D	LdPc	Byte	R@/Pc	N (hexa)	
a	Jalr	JALR R3,R4											
b	Ld	LD R4,6(R1)											
c	Movhi	MOVHI R7,127											
d	Bnz	BNZ R2,5											

**Ejercicio 4** (0.4 puntos)

Indicad qué cambios se producen en el estado del computador SISC Von Neumann después de ejecutar cada una de las instrucciones de la tabla suponiendo que antes de ejecutarse cada una de ellas el PC vale 0x856A, el contenido de todos los registros pares es 0x2468 y el de los registros impares es 0x1357, el byte contenido en todas las direcciones pares de la memoria es 0x85 y el de todas las impares es 0x91 y el contenido de todos los puertos de entrada es 1 y el de los de salida es 2. Utilizad la notación MEM<sub>b</sub>[0x...]=0x... y/o MEM<sub>w</sub>[0x...]=0x... para indicar cualquier cambio en la memoria y PORTIN[0x...]=0x... para los puertos de entrada y PORTOUT[0x...]=0x... para los de salida.

Instrucción a ejecutar	Cambios en el estado del computador
ST -5(R3), R6	
BNZ R0, -6	
LDB R4,4(R2)	
MOVI R6, 126	

**Ejercicio 5 (0.6 puntos)**

Queremos crear un programa en ensamblador SISA que haga lo mismo que el siguiente programa en C.

```
int subrutina(int a, int b){
    return (a+b)*2;
}

int main() {
    int c,d;
    c=subrutina(14, 35);
    d=subrutina(-8, 73);
    out(21,c+d);
}
```

El programador que lo estaba haciendo se ha ido de la empresa y lo ha dejado incompleto. El código implementado hasta ahora en SISA es el siguiente y desconocemos las instrucciones que irían en los recuadros etiquetados con la letra A (el código de ambos recuadros es exactamente el mismo):

```
subr: add R0, R1, R2
      add R4, R0, R0
      jalr R6, R6
main: movi R1, 14
      movi R2, 35
      

A


      addi R5, R4, 0
      movi R1, -8
      movi R2, 73
      

A


      add R3, R5, R4
print: out 21, R3
```

El código de la subrutina podría cambiar en un futuro el número de instrucciones o la ubicación en la memoria, pero siempre acabará con la instrucción JALR R6, R6. La rutina principal *main* no cambiará. Indica que instrucciones de código ensamblador SISA irían en el recuadro con la etiqueta A para que funcione correctamente ahora y en un futuro donde el contenido de la subrutina hubiese sido modificado.

**Ejercicio 6 (1.6 puntos)**

Especificad el **camino crítico** (indicando la suma ordenada de los tiempos de propagación de los bloques por los que pasa) y calculad el **tiempo de ciclo mínimo** para que el computador **SISC Von Neumann** pueda ejecutar correctamente el tipo de instrucción SISA que se indica en cada apartado (este sería el tiempo de ciclo mínimo del computador si solo ejecutara instrucciones como la indicada u otras que requieran menor tiempo). No tenéis que añadir ningún porcentaje de seguridad en el cálculo del tiempo de ciclo mínimo. Suponed que los tiempos de propagación de los bloques que forman el computador son los siguientes:

$T_p(\text{ROM\_Q+}) = 50 \text{ u.t.}$

$T_p(\text{ROM\_OUT}) = 70 \text{ u.t.}$

$T_p(\text{MUX-2-1}) = 50 \text{ u.t.}$

$T_p(\text{MUX-4-1}) = 100 \text{ u.t.}$

$T_p(\text{REG}) = 100 \text{ u.t.}$  // Tiempo de propagación de un registro.

$T_p(\text{REGFILE}) = 250 \text{ u.t.}$  // Tiempo de lectura del banco de registros

$T_p(\text{ALU-slow}) = 700 \text{ u.t.}$  // Tp de la ALU para las operaciones/funciones lentas: ADD, SUB, CMP\*.

$T_p(\text{ALU-quick}) = 350 \text{ u.t.}$  // Tp de la ALU para las operaciones/funciones rápidas: cualquier otra distinta de ADD, SUB, CMP\*.

$T_{\text{acc}}(64\text{Kb MEMORY}) = 900 \text{ u.t.}$  // Tiempo de acceso (para la lectura o escritura) a la memoria

$T_p(\text{AND-2}) = T_p(\text{OR-2}) = 20 \text{ u.t.}$

$T_p(\text{NOT}) = 10 \text{ u.t.}$

El tiempo de propagación de un bloque combinacional ( $T_p$ ) y el tiempo de acceso a memoria para realizar una lectura ( $T_{\text{acc}}$ ) es el tiempo desde que están estables todas las entradas necesarias hasta que se estabilizan las salidas requeridas al valor correcto para las entradas aplicadas. Desconocemos como se han implementado internamente los bloques (y podría ser de forma diferente a los vistos en clase). Recordad que un registro con señal de carga (Ld), REGwLd, está construido con un REG y un MUX-2-1 (no os damos el esquema interno del REGwLd, porque lo tenéis que saber).

- a)  $T_c$  correspondiente al nodo de **F** (Fetch).
- b)  $T_c$  correspondiente al nodo de **Addr**.
- c)  $T_c$  correspondiente al nodo de **Ldb**.
- d)  $T_c$  correspondiente al nodo de **Movhi**.


**Ejercicio 7** (3.2 puntos)

Completad el diseño del SISC Von Neumann para que pueda ejecutar, además de las 25 instrucciones originales SISA, una nueva instrucción **ADDBZ**. Se trata de un salto condicional que permite romper el secuenciamiento implícito de las instrucciones y a la vez realizar una suma. Cuyo formato y codificación, la sintaxis ensamblador y la semántica son las siguientes:


Codificación: 1011 ???????????  
 Sintaxis: ADDBZ Rd, Rb, N5  
 Semántica:  $PC=PC+2$ ;  $Rd=Rd+Rb$ ; if ( $Rd==0$ ) {  $PC=PC+SE(N5)*2$  }

La instrucción realiza la suma de dos los registros y lo almacena en el registro destino. Si el resultado de esta suma es igual a 0, entonces rompe el secuenciamiento implícito saltando, a partir de la siguiente instrucción, tantas instrucciones como indique la constante N5 (similar a los saltos BZ y BNZ). Se pide:

 
- a) Definid el formato de la nueva instrucción **ADDBZ** para que permita implementar la nueva instrucción sin necesidad de modificar el hardware del procesador SISC Von Neumann. Dad el valor ((0, 1, d, a, b, n, x) a cada uno de los bits marcados con un '?' en el formato binario de la codificación de la instrucción. N5 es un campo de la instrucción que se deberá identificar en el formato de instrucción con nnnnn y representa un número entero codificado en 5 bits en Ca2. (0.4 puntos)



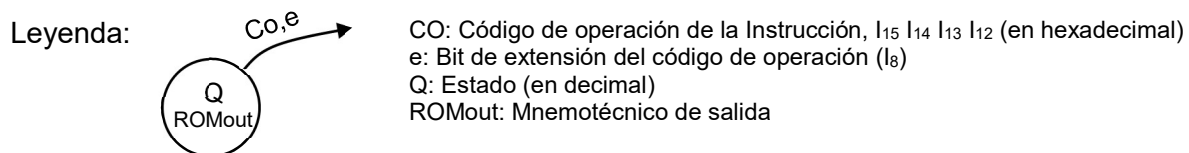- b) Completad el fragmento del grafo de estados de la figura correspondiente al circuito secuencial de la unidad de control para la instrucción **ADDBZ**. Se da la leyenda del grafo y los nodos necesarios para ejecutar las nuevas instrucciones, pero faltan arcos y etiquetas. Dibujad todos los arcos que faltan y todas las etiquetas. En número de nodos necesarios para ejecutar la nueva instrucción dependerá de la solución que propongáis, pero no deberían ser más de 4 y deberá ser coherente con las acciones que pongáis en el apartado c) y la definición del formato del apartado a). Los nodos que os sobren podéis dejarlos sin conectar. (0.4 puntos)



**Grafo:**

 

- c) Completad el contenido de la siguiente tabla que indica, mediante una fila para cada nodo del grafo de estados de la unidad de control, la acción (o acciones en paralelo) que se realiza en el computador en cada uno de los ciclos/nodos que requiere la ejecución de la nueva instrucción **ADDBZ** (Fetch, Decode, y los ciclos/nodos de la ejecución propiamente dicha). Para especificar las acciones usad el mismo lenguaje de transferencia de registros que en la documentación. En número de filas/nodos de la tabla a rellenar dependerá de la solución que propongáis y deberá ser coherente con el apartado b). Nota: Existe una solución solo con 4 nodos (F, D y 2 nodos nuevos). (1 punto)

Nodo	Mnemotécnico	Acciones
E0	F	$IR \leftarrow Mem_w[PC] \quad // \quad PC \leftarrow PC+2$
E1	D	$RX \leftarrow Ra \quad // \quad RY \leftarrow Rb \quad // \quad R@ \leftarrow PC+SE(N8)*2$
E18		
E19		
E20		
E21		

- d) Completad (poniendo 0, 1 o x en cada bit) las filas de la tabla que especifican el contenido de la ROM\_OUT para las direcciones de los nodos que hayáis usado para implementar la nueva instrucción. **Poned x siempre que el valor de un bit no importe.** (1 punto)

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A <sub>1</sub>	P/I/L/A <sub>0</sub>	OP <sub>1</sub>	OP <sub>0</sub>	MxN <sub>1</sub>	MxN <sub>0</sub>	MxF	F <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>0</sub>	Mx@D <sub>1</sub>	Mx@D <sub>0</sub>	Nodo
18																									
19																									
20																									
21																									

- e) Completad la dirección o contenido, según corresponda, de la ROM\_Q+ del SISC Von Neumann. (0.4 puntos)

ROM\_Q+ [ 0x0AC ] = 0x

ROM\_Q+ [ 0x                      ] = 0x0F