 


Blocs Aritmètics per IN

Altres

AND bit a bit

Més tant per AND com bits d'entrada. (n=4) doncs




OR bit a bit

Tant per OR com bits d'entrada i sortida.

NOT bit a bit

Tant per NOT com bits d'entrada.

 

Sumador


$$X_n = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i$$

$$Y_n = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \cdot 2^i$$

$$W_n = \sum_{i=0}^{n-1} w_i \cdot 2^i$$

$$W_n = X_n + Y_n$$

Construïm un CLC que sumi 2 bit + carry.


 


Del cas anterior

El carry és el "n" importat.

C_{k-1}	x_k	y_k	C_k	w_k
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

FULL ADDER
Cultura General

  

Embossament de FA

$$C_k = C_{out} = C_{k-1} \oplus x_k \oplus y_k$$

$$w_k = Sum = (x_k \oplus y_k) + (C_{k-1} \cdot (A \oplus B))$$

Half Adder


No és treball bit a bit (Vist en apartat Altres) i no té carry de sumes passades, però

si que genera carry.

x_k	y_k	w_k	C_k
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$w_k = x_k \oplus y_k \text{ XOR}$$

$$C_k = x_k \cdot y_k \text{ AND}$$

 

Restador

 Trèlle bit a bit. Té les dues entrades + Bin, i genera Resta + Bout.



A	B	bin	D	bout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$\begin{array}{r} 1110 \\ - 0011 \\ \hline 1011 \end{array}$$


- 0-1 ≠ -1 doncs figurem 1.
- En que ens podem b. sense arrell.
- 1-2 = 0-1 ≠ -1
- Repetir.

$$D = A \oplus B \oplus bin$$

$$bout = (AB) + (Bin(A \oplus B))$$

Desplaçador de bits

Desplaça K bits cap a l'esquerra

 

Shift Left

Faca '0' a les noves posicions


És com multiplicar per 10 en decimal (que algú m'ha dit '0')

Pot ser que hi hagin bits que es perdin.
Hi haurà overflow quan els pendents són '1'

$K=2, n=4 \rightarrow 0010 \rightarrow 10??$
Aquest època

$2 \cdot 2^2 = 2^3 = 8$
 1000

Multiplica per 2^K

 

En els pitjors casos, en reemplaça
MH bits per representar resultat.
Si $x_{n-1} = 1 \rightarrow$ NO REPRESENTABLE



Desplaçador Dreta

Funció igual que Esquerra, però mou dreta

$0110 = 0001$

NO pot haver overflow

Divideix per 2^K

  


Shift Right Logic

Comparadors

Equivalent (Z)



 Construïm un bloc que doni si $x = 0 \rightarrow w = 1$
 $x \neq 0 \rightarrow w = 0$




Si algun dels bits és 1, significa que resultat no seria 0, però volem que si és 0, llavors fem NOT.

Less-than (LTU) # Less-than Unsigned

Fem una resta de $x - y$ i si $y > x$, llavors activarem el borrow i podem dir si és més petit.





 Menor o igual (LEU) # Less or Equal Unsigned
Afegeix les dues combinacions
($x \leq y$)



Incrementador

  Afegeix +1 al valor d'entrada. Representa el 8 bits (pot no representar correctament).



Realment quan sumem, estem sumant a l'últim dígit. Per això li entrem '1' només al últim.

$10100 + 1$
Li sumem a equit, a l'últim, no a tots i no al primer. (Mentava explicava que per canvi de signe en $2's$).

4.1.

a) $10011111 + 01101111$

$$\begin{array}{r} 10011111 \\ + 01101111 \\ \hline 100001110 \text{ NR} \end{array}$$

b) $10101011 + 01010101$

$$\begin{array}{r} 10101011 \\ + 01010101 \\ \hline 100000000 \text{ NR} \end{array}$$

c) $01011101 + 01101111$

$$\begin{array}{r} 01011101 \\ + 01101111 \\ \hline 11010100 \text{ R} \end{array}$$

4.2.

a) $10101101 - 01011101$

$$\begin{array}{r} 10101101 \\ - 01011101 \\ \hline 01010000 \text{ R} \end{array}$$

b) $10100000 - 10000001$

$$\begin{array}{r} 10100000 \\ - 10000001 \\ \hline 00011111 \text{ R} \end{array}$$

c) $10100011 - 10111111$ X

$$\begin{array}{r} 10100011 \\ - 10111111 \\ \hline \text{NR} \end{array}$$

4.3.

a) $00010110 \text{ per } 2^4$

01100000 NR

b) $00101010 \text{ per } 2^3$

01010000 NR

c) $00000111 \text{ per } 2^5$

11100000 R

4.4. Afegir les tails '0' a l'equenc com numerador.

a) $00000111 \text{ entre } 2^1$

00000011 NR

b) $00110101 \text{ entre } 2^3$

00011010 NR

c) $00010001 \text{ entre } 2^0$

00010001 R

d) $00101111 \text{ entre } 2^2$

00000000 NR

4.5.

Norm

Half Adder

Dibuix




Full Adder

Taula Veritat

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


x	y	cin	cout	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Full Subtractor

 


x	y	bi	bi+1	s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1


4.6. Dibuixa el Bloc INC(x)

 


4.7. ADD(x,y) fet ús de FA

 


4.8. SUB(x,y) fet ús (Fs)

 

 4.9. SL-4 (8 bits). $W_0 = X_0 \cdot 2^4$




4.10. SRL-2 (8 bits). Pregunta: [...]

 

No pq. la divisió entre 2 d'un número sempre seria més petit (el resultat repuntable) que el número a dividir. ∇IMPO

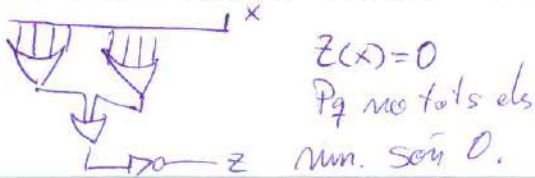
4.12. Z(x). Indica si $X_0 = 0$ o no. Que valdria Z(x) si $x = 1111 1111$



$Z(x) = 0$
Pg no tots els min. són 0.

4.13. Comparador LTU(x,y) ($X_0 < Y_0$)


$X = 1000 1000$
 $Y = 0111 1111$

 

LTU = 0

 4.15. EQ(x,y) ($X_0 = Y_0$)


EQ(x,y) = ? $x = 10101010$
 $y = 10101001$



EQ = 0

 4.14. LEU(x,y) ($X_0 \leq Y_0$)


LEU(x,y) = ? $x = 10001000$
 $y = 10001001$



LEU = 1

 
4.16. AND(x,y)

AND(x,y) = ? $x = 11101010$
 $y = 10111001$
AND = 10101000




4.17. OR(x,y)

OR = ?? $x = 11101010$
 $y = 10111001$

 


OR = 11111011

4.18. XOR

 


XOR = 01010011

4.19. NOT(x)

 


NOT = 00010101

4.20. M_{K-4-1}

 

M_{X-8-1}

 

4.21. Sort de a i w



$$X = 00110111$$

$$Y = 11000001$$

$$a = 0$$

$$W = 00001000$$

4.22

  

$$\begin{array}{r} 00110111 \\ + 11000001 \\ \hline 01111000 \\ \hline 00001101 \end{array}$$

00001101 AND

⚠ CUIDADO AMB el w bits sortida

$$w = 8 \quad a = 1$$